



Take $V_{CC} = +15\text{ V}$, $I_C = 1\text{ mA}$, $\beta = 100$.

Therefore $I_B = 10\text{ }\mu\text{A}$, $V_{CE} = 40\%$ of $V_{CC} = 6\text{ V}$, $V_{RE} = 10\%$ of $V_{CC} = 1.5\text{ V}$.

$$R_E = (V_{RE} \div I_C) = 1.5\text{ k}\Omega \text{ since } I_E \sim I_C.$$

$$V_{R2} = (V_{RE} + V_{BE}) = 1.5 + 0.7 = 2.2\text{ V}.$$

$$V_{R1} = (V_{CC} - V_{R2}) = 15 - 2.2 = 12.8\text{ V}.$$

From circuit diagram, we have

$$V_{R1} = 10I_B * R_1 \quad \& \quad V_{R2} = 9I_B * R_2$$

$$\Rightarrow R_1 = 12.8 \div (10 * 10 * 10^{-5}) = 51.62\text{ k}\Omega.$$

$$\Rightarrow R_2 = 2.2 \div (9 * 10 * 10^{-5}) = 10\text{ k}\Omega.$$

Design of Capacitors:

$$X_{C1} \leq R_{in}/10, R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel (1 + h_{fe} * r_e) = 91.4$$

$$X_{C1} \leq 91.4, C_1 \geq 0.34 \text{ use } 0.22\text{ }\mu\text{F}$$

$$X_{CE} \leq R_E/10 = 9.15$$

$$C_E \geq 0.02\text{ }\mu\text{F}$$

Design of C_{C1} , C_{C2} :

$$X_C \leq R_{in}/10$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel (1 + h_{fe} * r_e)$$

$$X_C \leq 0.123\text{ K}$$

$$C_C \geq 1/(2\pi f * (0.12 * 10^3))$$

$$C_C \geq 0.133 * 10^{-6}$$

$$\text{Use } 0.1\text{ }\mu\text{F}$$